

TD 1 : Exercices simples de synthèse logique

TD – EE341

Exercice 1.1 :

On considère le programme ci-dessous :

1. Dédire de ce programme, par une construction méthodique, un schéma (bascules et portes logiques).
2. Compléter le chronogramme Fig 1.1.

```
entity transitm is
  port (hor, e : in bit;
        s : out bit);
end transitm;

architecture quasi_struct of transitm is
  signal qa, qb : bit;
begin

  s <= qa xor qb;

  schem : process(hor)
  begin
    if hor'event and hor = '1' then
      qa <= e;
      qb <= qa;
    end if;
  end process schem;
end quasi_struct;
```

 
 


Fig 1.1 : Chronogramme à compléter

Exercice 1.2 :

On considère le programme ci-dessous :

1. Compléter le code manquant ;
2. Dédire un schéma (bascules et portes logiques) de ce programme ;
3. Caractériser les sorties : synchrones ou asynchrones ?
4. Compléter le chronogramme Fig 1.2.

```
entity condit is
  port (
    clk      : in  bit;
    eclk     : in  bit;
    e        : in  bit;
    s_clk    : out bit;
    s_eclk   : out bit);
end condit;

architecture reg_lvl of condit is
  signal qe : bit ;
begin

  s_clk <= e and not(qe);

  ech1 : process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      qe <= e;
    end if;
  end process ech1;

  ech : process (eclk)
  begin
    if eclk'event and eclk = '1' then
      s_eclk <= (qe and not(e));
    end if;
  end process ech;

end reg_lvl;
```

 
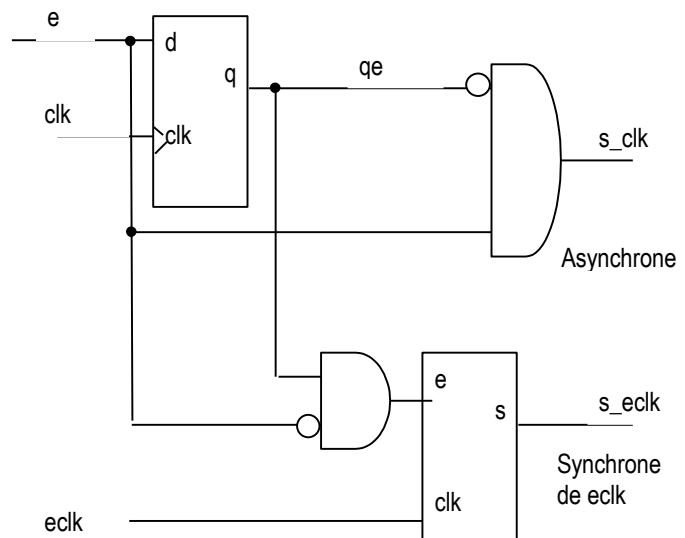


Fig 1.2 : Chronogramme à compléter

Exercice 1.3 :

On considère le programme ci-dessous :

1. Ce code est-il correct ?
2. Déduire un schéma (bascules et portes logiques) de ce programme ;
3. Compléter le chronogramme Fig 1.3.

```
entity mise_feu is
  port (
    clk : in bit;
    ina : in bit;
    maf : out bit);
end mise_feu;

architecture detect of mise_feu is
  signal maf_sync : bit;
begin
  maf <= maf_sync;
  sync : process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      maf_sync <= ina and not maf_sync;
    end if;
  end process sync;
end detect;
```

 
 


Fig 1.3 : Chronogramme à compléter

Exercice 2.1 :

On considère la fonction logique de la figure 2.1:

1. Compléter le programme pour réaliser cette fonction ;
2. Réaliser un chronogramme de test de cette fonction (compléter le chronogramme fig 2.2).

 


Fig 2.1 Bloc fonctionnel

```
entity detect is
  port (
    clk : in bit;
    e   : in bit;
    s   : out bit);
end detect;

architecture reg of detect is
begin
  sync : process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      qe <= e;          --D1
      s  <= qe xor e;   --D2
    end if;
  end process sync;
end reg;
```

 


Fig 2.2 : Chronogramme à compléter

Exercice 2.2 :

On considère l'équation logique ci-dessous :


$$Q_{(t-1)} = \neg(\text{init} \cdot (T \oplus Q_{(t)}))$$

1. Concevoir le schéma de réalisation de cette équation.
2. Compléter le code VHDL pour réaliser cette fonction.
3. Le cahier des charges évolue : il faut transformer le signal init en une commande « actif bas » (si init='0'), de remise à zéro asynchrone.
4. Transformer le programme pour qu'il utilise le type std_logic. Rajouter une commande de haute impédance « oen » active basse, qui pilote la sortie uniquement lorsque « oen » est actif.

```
entity basc is
  port (T, clk, init : in bit;
        s           : out bit);
end basc;

architecture primitive of basc is
  signal q : bit;
begin
```

1. Schéma

 

2. Code VHDL

```
entity basc is
  port (T, clk, init : in bit;
        s           : out bit);
end basc;

architecture primitive of basc is
  signal q : bit;
begin
  s <= q;
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      q <= not (init and (T xor q));
    end if;
  end process;
end primitive;
```

3. Programme avec la commande init en remise à zéro :

```
entity basc is
  port (T, clk, init : in bit;
        s           : out bit);
end basc;

architecture primitive of basc is
  signal q : bit;
begin
  s <= q;
  process (clk, init)
  begin
    if init = '0' then
      q <= '0';
    elsif clk'event and clk = '1' then
      q <= not (T xor q);
    end if;
  end process;
end primitive;
```

4. Programme avec le type std_logic et oe :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity basc is
  port (
    T, clk, init, oe: in std_logic;
    s : out std_logic );
end basc;

architecture primitive of basc is
  signal q : std_logic;
begin

  s <= q when oe = '0' else 'Z' ;

  process(clk, init)
  begin
    if init = '0' then
      q <= '0' ;
    elsif clk'event and clk = '1' then
      q <= not (T xor q);
    end if;
  end process;
end primitive;
```