

Architecture des processeurs CE312/CE318

II Les bases du VHDL pour la synthèse

Vincent Beroulle

Plan global du cours

- I Introduction
- **II Les bases du VHDL pour la synthèse**
- III Les composants programmables

Plan de ce chapitre

- **I. Introduction**
- II. Types
- III. Unités de conception
- IV. Simulations évènementielles
- V. Instructions séquentielles et concurrentes
- VI. Descriptions structurelles et comportementales
- VII. Description de la maquette de test
- VIII. Conclusion

Plan de ce chapitre

- I. Introduction
- **II. Types**
- III. Unités de conception
- IV. Simulations évènementielles
- V. Instructions séquentielles et concurrentes
- VI. Descriptions structurelles et comportementales
- VII. Description de la maquette de test
- VIII. Conclusion

II. Types

**MAJUSCULES et minuscules
sont confondues**

- **Tout objet (variable, signal, constante...) manipulé a un format prédéfini**
 - Seules des valeurs de ce format peuvent être affectées à cet objet
- Il existe plusieurs catégories de type :
 - *Types scalaires* (numériques et énumérés)
 - *Types composés* (tableaux et vecteurs)

II. Types

- Possibilité de définir de nouveaux types

Syntaxe :

type *nom-type* **is** *definition-type*;



Exemple :

type octet **is** integer range 0 to 255; -- type entier



variable a : octet; -- déclaration d'une variable de type octet

a := 123; -- affectation d'une variable



II. Types

- Existence de *types prédéfinis* :
 - *types scalaires* :
 - *Énuméré* : *bit, boolean*
 - *Numérique* : *integer, ...*
 - *type composé* : *bit_vector...*

II. Types

- *Types scalaires :*

- Types énumérés = *liste de valeurs*

type bit **is** ('0', '1'); ⚠ : '
type boolean **is** (false, true);

- *Valeur d'initialisation par défaut* à gauche dans la liste

- Types numériques : domaine de définition

- Domaine de définition: **range**, **to** ou **downto**

type i **is** integer **range** 0 **to** 3;

II. Types

- Types composés : collections d'éléments **de même type repérés** par des valeurs d'*indices*.
 - Cas particulier lorsque un seul indice : *vecteur*

Premier exemple :

type word **is** array (0 to 8) **of** bit;

constant mot1 : **word** := "000000000";

mot1(0)



II. Types

- Exemples :

- déclaration d'un vecteur *de bit de largeur 32* :

variable vecteur : **bit_vector**(31 **downto** 0);



Type composé non contraint

Par défaut, il est **impossible** de faire des opérations arithmétiques (+, x) sur des vecteurs de bits

II Types

STD_LOGIC_1164

- Bibliothèque et paquetage utilisés :
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
- Issus de la norme *IEEE 1164*, ce paquetage permet de définir les types *std_logic* et *std_logic_vector*, les opérateurs sur ces types, et des fonctions de conversion (vers les types *bit* et *bit_vector*)
- Il permet une modélisation détaillée au niveau transistor

II Types

STD_LOGIC_1164

- Définit le type *std_logic* très utile pour la simulation et la synthèse :

```
type std_logic is (  
    ' U ', -- non initialisé  
    ' X ', -- inconnu  
    ' 0 ', ' 1 ',  
    ' Z ', -- haute impédance  
    ' W ', -- faible inconnu  
    ' L ', -- faible 0  
    ' H ', -- faible 1  
    ' - ' -- quelconque  
);
```

II Types

numeric_std

- La norme IEEE 1076.3 définit le package *numeric_std* **library** IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
- Définit les types *signed* et *unsigned* : vecteurs *signés* et *non signés* (de *std_logic*) avec le poids fort à gauche
- Permet d'utiliser les *opérateurs arithmétiques* (+, x) sur des vecteurs de bit
- Fournit des *fonctions de conversion* entre entiers et vecteurs (*to_integer*, *to_unsigned*, *to_signed*)


Types

Exercice

- Faire en binaire les multiplications :
 - 6×7
 - -6×7
- Est-ce que les opérations à réaliser pour obtenir 42 et -42 en binaire sont identiques dans les 2 cas non signé et signé?

II Types

numeric_std

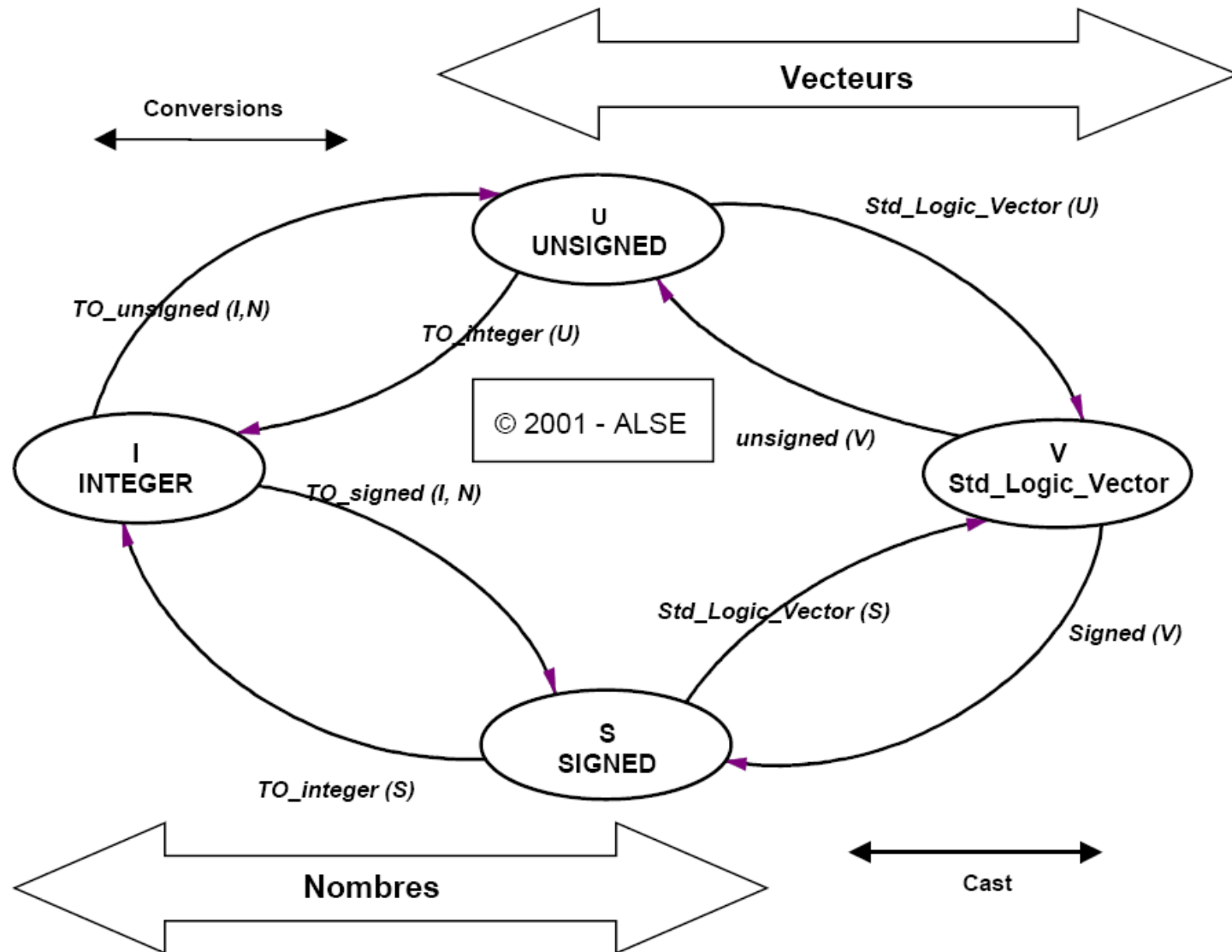

II Types

numeric_std

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;  
...  
-- zone de déclaration  
signal      a, b:  std_logic_vector(3 downto 0);  
signal      sum:  std_logic_vector(3 downto 0));  
...  
--zone de définition  
sum <= std_logic_vector(unsigned(a) + unsigned(b));
```


Plan de ce chapitre

- I. Introduction
- II. Types
- **III. Unités de conception**
- IV. Simulations évènementielles
- V. Instructions séquentielles et concurrentes
- VI. Descriptions structurelles et comportementales
- VII. Description de la maquette de test
- VIII. Conclusion

III. Unités de conception

Primaire et Secondaire


- Définition : *unité de conception*
 - Partie de programme qui peut être compilée séparément

**Compilez souvent vos programmes afin
d'éliminer les erreurs syntaxiques**

III. Unités de conception

Unités primaires

Unités secondaires

 

Vue externe :
Déclaration des interfaces

Vue interne :
Définition fonctionnelles

En pratique, utilisez un fichier texte *nom_entity.vhd* pour chacune de vos entités *nom_entity*

III. Unités de conception


Unités de conception primaires : ENTITE

- Définition de l'entité : **Vue externe d'un composant**
- Spécification d'entité :
 - Ports d'entrées / sorties
 - Type
 - Mode : entrée (**in**), sortie (**out**), entrée/sortie (**inout**)

III. Unités de conception

 Exemple d'entité

```
1  entity compareur is  
2  port(  
3      a : in bit_vector(7 downto 0);  
4      b : in bit_vector(7 downto 0);  
5      egal : out bit);  
6  end compareur;
```



- Le mode IN *protège* le signal en écriture.
- Le mode OUT *protège* le signal en lecture.

Exercice : Écrire l'entité d'un additionneur *add4* de deux mots *a* et *b* sur 4 bits en entrée, avec une retenue entrante *ci*, et deux sorties *sum* sur 4 bits et la retenue *co*.

III. Unités de conception

Solution

III. Unités de conception

Unités de conception secondaires : ARCHITECTURE

- Toute architecture est associée à une entité
- Définition de l'architecture : **L'architecture définit les fonctionnalités et les relations temporelles**

```
architecture simple of compateur is  
-- zone de déclaration (ici commentaire uniquement)  
begin  
    -- zone de définition  
    egal <= '1' when a = b else '0';  
    ....  
end simple ;
```

III. Unités de conception

Unités de conception secondaires : ARCHITECTURE

- Il peut y avoir plusieurs architectures associées à un même composant : sans délai, avec délais...

architecture simple **of** compareteur **is**
begin

egal <= '1' **when** a = b **else** '0';

....

end simple ;

architecture complexe **of** compareteur **is**
begin

egal <= '1' **after** 10 ns **when** a = b **else** '0' **after** 5 ns;

....

end complexe ;

← 2 architectures d'un
même composant

L'instruction after n'est pas synthétisable!

Plan de ce chapitre

- I. Introduction
- II. Types
- III. Unités de conception
- **IV. Simulations évènementielles**
- V. Instructions séquentielles et concurrentes
- VI. Descriptions structurelles et comportementales
- VII. Description de la maquette de test
- VIII. Conclusion

IV. Simulation événementielle

Signaux

- Ils existent plusieurs types d'objets :
 - constante : la valeur portée ne change pas
 - variable : affectation immédiate de sa valeur
 - **signal : NOUVEAU TYPE D'OBJET**

***Les signaux permettent de modéliser le parallélisme :
en matériel, plusieurs processus peuvent
s'exécuter simultanément***


IV. Simulation événementielle

Signaux

- Définition du pilote :
 - Liste de couples ***date-valeur*** (date comptée relativement à *l'heure actuelle* du simulateur)
 - Exemple :

S <= '0', '1' after 10 ns, '0' after 25 ns;

 **Le pilote est un tableau
associé à chaque signal
dans la mémoire**



Heure	Valeur
0 (Δ)	'0'
10ns	'1'
25ns	'0'

Pilote de S

IV. Simulation événementielle


Simulation – Générateur d'horloge

```
signal h : bit;           ← Zone de déclaration de
                             l'architecture
begin
    horloge : process -- déclaration de processus
-- zone de déclaration du process us
    begin -- début de la zone de définition du processus
        h <= '0', '1' after 75 ns;
        wait for 100 ns; ← Mise en suspend du
                             processus pour une
                             durée déterminée
    end process; -- fin du processus
```

...

IV. Simulation événementielle

Simulation – Générateur d'horloge

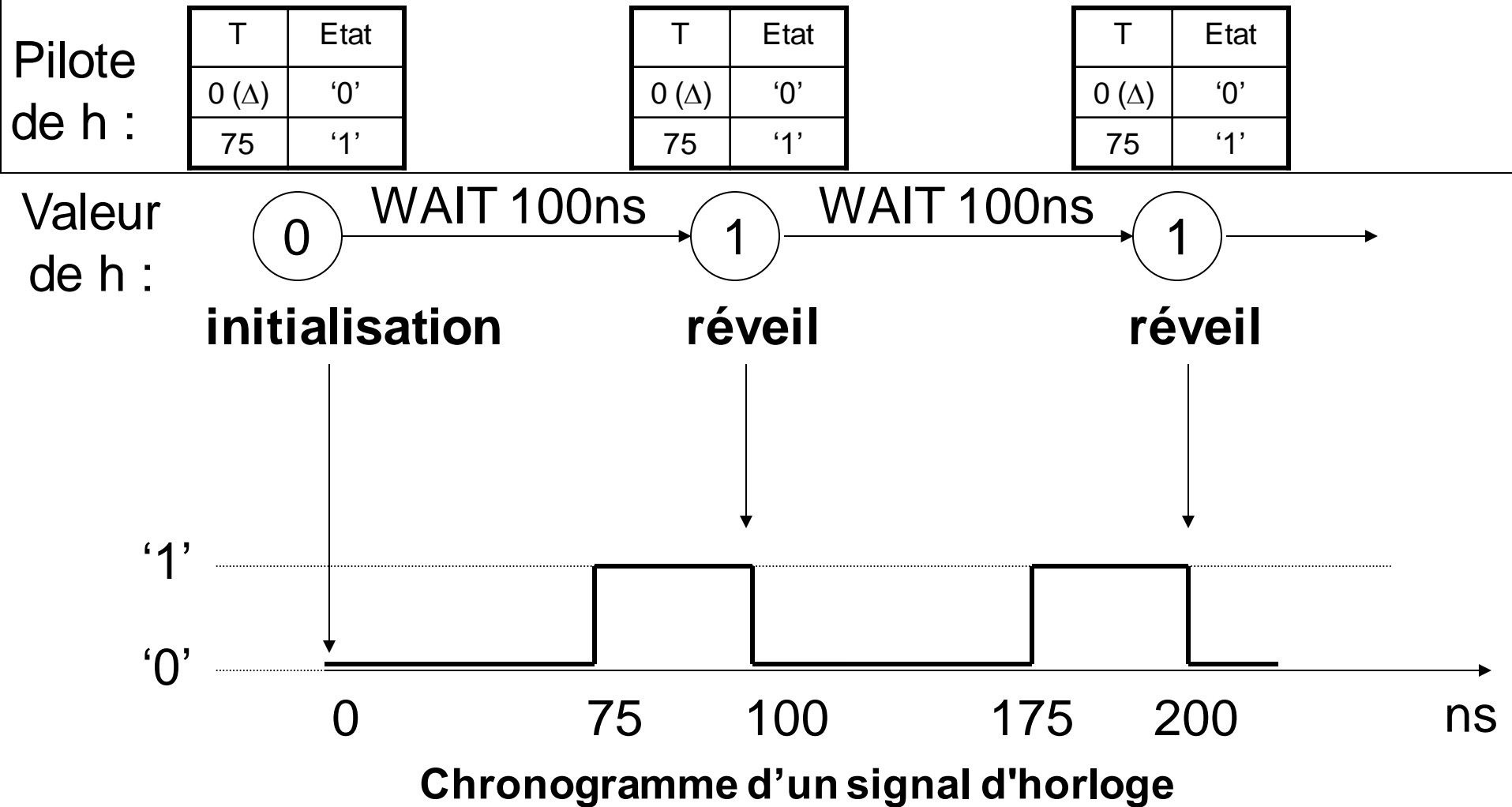

IV. Simulation événementielle

Signaux

- Contrairement à une variable,


**un signal ne prend jamais une valeur
directement après son affectation**

Mais

**uniquement lorsque l'exécution de tous les
processus en cours est suspendue (Δ)**

IV. Simulation événementielle

Déroulement d'une simulation

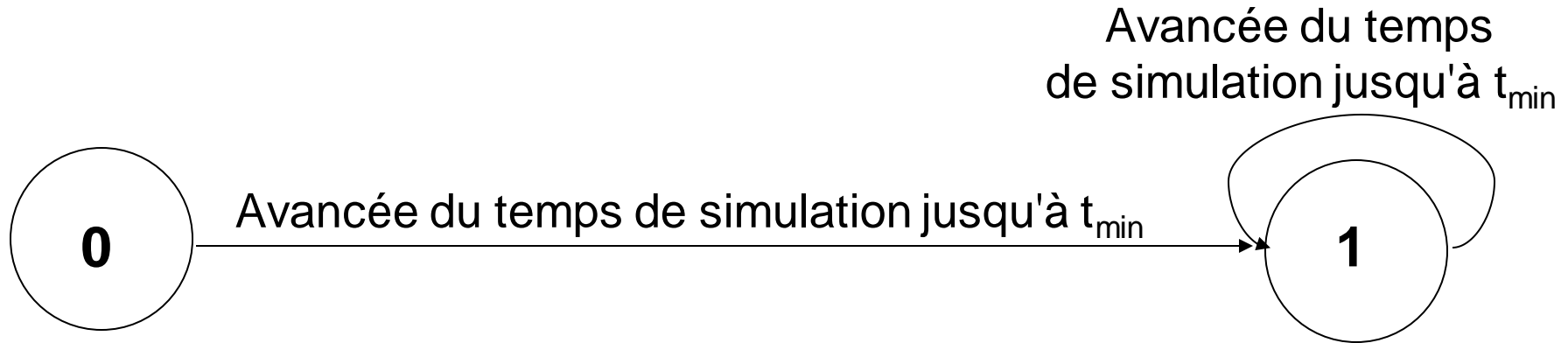

Initialisation de tous les objets à leur valeur initiale, puis **exécution** de tous les processus

Réveil et simulation des processus concernés
Production de **nouveaux événements**
=> nouveau t_{\min}

Si t_{\min} est égal au temps t_0
alors il y a itération (ou *délai Delta*)

IV. Simulation événementielle

Processus

- Instruction **WAIT**

- Synchronise (en les suspendant/réveillant) les processus

- Plusieurs formes : ***Non synthétisable!***

- **WAIT FOR** *durée*;

- **WAIT ON** *liste de signaux*;

- ...

IV. Simulation événementielle


Processus

- Equivalence entre *liste de sensibilité* et instruction **WAIT ON**

Liste de sensibilité


 
```
proc1: process (a, b, c)  
  begin  
    x<=a and b and c;  
  end process;
```



```
proc2: process  
  begin  
    x<=a and b and c;  
    wait on a, b, c;  
  end process;
```

IV. Simulation événementielle


Processus

**L'ordre des processus dans un programme
n'a pas d'importance**

 IV. Simulation événementielle


Processus

- Remarque :
 - Il est syntaxiquement possible d'avoir un process sans *liste de sensibilité* ni " **wait** »,
 - Cependant, le temps de simulation n'avance pas car ce process reboucle indéfiniment sur lui même (n'est jamais suspendu)



IV. Simulation événementielle

Simulation – Bascule RS

 


Bascule RS

IV. Simulation évènementielle

Simulation – Bascule RS

Table de vérité de la mémoire RS :


s	r	q	qb	
1	0	1	0	Mise à "1"
0	1	0	1	Mise à "0"
0	0	1	0	Sortie inchangée (après sr = 10)
0	0	0	1	Sortie inchangée (après sr = 01)
1	1	?	?	À ne pas faire!

 

 IV. Simulation évènementielle

Simulation – Bascule RS

```
1 entity memoire_rs is
2     port ( s, r : in    bit;
3             q, qb : out bit);
4 end;
5
6 architecture processus of memoire_rs is
7
8     constant tplh : time := 2 ns;
9     constant tphl : time := 1 ns;
10    signal qi : bit := '0';
11    signal qbi : bit := '1';
12 begin
13
```




IV. Simulation événementielle

Simulation – Bascule RS

```
14 n1 : process
15     variable qtmp : bit;
16     begin
17         wait on s, qi ;
18         qtmp := s nor qi; -- la primitive nor
19         if qtmp /= qbi then -- test du changement ?
20             if qtmp = '0' then
21                 qbi <= qtmp after tphl;
22             else
23                 qbi <= qtmp after tphh;
24             end if;
25         end if;
26     end process;
```

déclaration


commentaires

 

 IV. Simulation événementielle

Simulation – Bascule RS


```
28 n2 : process
29     variable qtmp : bit;
30     begin
31         wait on r, qbi ;
32         qtmp := r nor qbi; -- la primitive nor
33         if qtmp /= qi then -- test du changement?
34             if qtmp = '0' then
35                 qi <= qtmp after tphl;
36             else
37                 qi <= qtmp after tphl;
38             end if;
39         end if;
40     end process;
```



 IV. Simulation événementielle


Simulation – Bascule RS

```
41 q <= qi;  
42 qb <= qbi;  
43 end;
```



IV. Simulation événementielle


Simulation – Bascule RS

 

Chronogramme de la bascule RS à compléter

IV. Simulation événementielle

Simulation – Bascule RS - exercice

 

A continuer...

V. Instructions concurrentes

Exercice

- Modéliser, avec une unique instruction concurrente, un signal d'horloge clk de période 10 ns .
- Solution :

IV. Simulation événementielle

Synthèse

- ***AFTER et WAIT FOR sont interdits pour la synthèse***
- ***La plupart des outils de synthèse ne se servent pas de la liste de sensibilité; ils font l'hypothèse que tout " signal opérande " appartient à la liste de sensibilité***


PROC3: PROCESS (A, B, C)		PROC4: PROCESS (A, B)
BEGIN	=	BEGIN
X<= A AND B AND C;		X<= A AND B AND C;
END PROCESS;		END PROCESS;

IV. Simulation événementielle

Remarque

Dans la majorité des cas,

 Plusieurs composants ne pilotent pas
le même signal



**En VHDL, chaque signal doit être affecté à
l'intérieur d'un seul processus**

Plan de ce chapitre

- I. Introduction
- II. Types
- III. Unités de conception
- IV. Simulations événementielles
- **V. Instructions séquentielles et concurrentes**
- VI. Descriptions structurelles et comportementales
- VII. Description de la maquette de test
- VIII. Conclusion

V. Instructions séquentielles

Affectation des signaux et variables

- Une variable ne peut exister que dans un contexte séquentiel (= dans un process)
 - **Affectation immédiate**

 $X := 1+2;$
X prend immédiatement la valeur 3 (sans pilote)
- Un signal peut être affecté hors process ou dans un process
 - **Dans les deux cas, l'affectation a lieu dès que tous les process sont suspendus**

V. Instructions séquentielles

Exemples d'affectations

```
entity var_sig is  
end;
```

```
architecture exercice of var_sig is  
    signal aa, aaa : integer := 3;  
    signal bb, bbb : integer := 2;
```

V. Instructions séquentielles

Exemples d'affectations

begin

p1: process

variable a: integer := 7;

variable b: integer := 6;

begin

wait for 10 ns;

a := 1; --- a est égal à 1

b := a + 8 ; --- b est égal à 9

a := b - 2 ; --- a est égal à 7

aa <= a; -- 7 dans pilote de aa

bb <= b ; -- 9 dans pilote de bb

end process;

V. Instructions séquentielles

Exemples d'affectations

```
p2: process
    begin
        wait for 10 ns;
        aaa <= 1 ;           -- 1 dans pilote de aaa
        bbb <= aaa + 8;      -- 11 dans pilote de bbb
        aaa <= bbb - 2;      -- 0 dans pilote de aaa
    end process;
end;
```



**Seule la dernière
affectation compte!**

V. Instructions séquentielles

Synthèse

- **Eviter d'employer des variables, on leur préférera les signaux**
- Les variables sont principalement utilisées pour contenir les index des boucles

V. Instructions ...

Définitions

- Définition d'une instruction séquentielle :
 - **Instruction à l'intérieur d'un process**
- Définition d'une instruction concurrente :
 - **Instruction à l'extérieur des process**
 - **la position des instructions concurrentes dans le programme n'a pas d'influence**
- Rappel : Les instructions se placent toujours uniquement entre le **begin** et le **end** de l'architecture

V. Instructions séquentielles

Équivalence séquentiel/concurrent


- Toute instruction concurrente peut être décrite grâce à une instruction séquentielle équivalente "utilisant un processus"

V. Instructions séquentielles

Affectation séquentielle simple

```
p1: process(a,b)  
begin  
      s <= a and b after 10 ns;  
end process;
```

 (Ou possibilité d'utiliser la liste de sensibilité du processus...)



```
s <= a and b after 10 ns;
```



Liste de sensibilité implicite


V. Instructions séquentielles

Affectation séquentielle conditionnelle

```
p2: process(etat)
begin
    if etat = "1001" then
        neuf <= '1' ;
    else
        neuf <= '0' ;
    end if;
end process;
```

***Permet de réaliser la
synthèse de portes
logiques combinatoires***

 ***(si toutes les sorties sont toujours
affectées sinon création de mémoire
cf. mémorisation implicite)***



...

V. Instructions séquentielles

Équivalence séquentiel/concurrent

Non obligatoire

↑

neuf <= '1' **when** etat = "1001" **else** '0';

Dans les deux cas (if et when):

- ***Non exclusivité des conditions MAIS ordre de priorités!***
- ***Attention à la logique inutile lors de la synthèse***

V. Instructions séquentielles

Affectation sélective séquentielle

Exclusivité des conditions
MAIS
Pas d'ordre de priorités!

```
1 p3: process
2   begin
3       wait on e0, e1, e2, e3, ad;
4       case ad is
5           when "00" => s <= e0 ;
6           when "01" => s <= e1 ;
7           when "10" => s <= e2 ;
8           when others => s <= e3 ;
9       end case;
10  end process;
```

...

Si pas d'instruction
alors pas de ;

V. Instructions séquentielles

Équivalence séquentiel/concurrent

-- Affectation concurrente sélective

signal e0, e1, e2, e3, s : bit;

signal ad : bit_vector(1 **downto** 0);

begin

with ad **select**

s <= e0 **when** "00",

e1 **when** "01",

e2 **when** "10",

e3 **when** **others**;

end;

Toutes les valeurs doivent être listées (de manière exclusive)



Pas de priorité

***Structure de type
Multiplexeurs***



Obligatoire quand toutes les conditions n'ont pas été couvertes

V. Instructions séquentielles

Boucles

while $i < 10$ **loop**

$i := i + 1;$

...

end loop;

Il faut déclarer la
variable i

for i **in** 10 **downto** 1 **loop**

-- instructions utilisant i

...

end loop;

Il ne faut pas déclarer la variable i



Seule boucle utilisée en synthèse

V. Instructions séquentielles

Exemples

- Exemple d 'erreur archi-classique :

- Que veut-on faire ici?
- Pourquoi cela ne fonctionne pas?
- Que faut-il faire pour corriger cette erreur (sans variable!)?

```
entity mon_xor is  
port(    a_bus : in bit_vector(7 downto 0);  
        x : out bit);  
end mon_xor;  
architecture fonctionne_pas of mon_xor is  
begin  
  p1:process (a_bus)  
    begin  
      x <= a_bus(0) xor a_bus(1);  
      for i in 1 to 6 loop  
        x <= a_bus(i+1) xor x;  
      end loop;  
    end process;  
end fonctionne_pas;
```

V. Instructions séquentielles

Exemples

Solution :

architecture fonctionne **of** mon_xor **is**

signal temp : **bit_vector**(7 **downto** 1);

begin

p1:**process** (a_bus, temp)

begin

temp(1) <= a_bus(0) **xor** a_bus(1);

for i **in** 1 **to** 6 **loop**

temp(i+1) <= a_bus(i+1) **xor** temp(i);

end loop;

end process;

x <= temp(7);

end fonctionne;

V. Instructions séquentielles

Précédence

- Remarque : il n'y a pas d'ordre de ***précédence*** entre les opérateurs logiques élémentaires :
 - il faut obligatoirement des parenthèses s'il y a un doute... sinon cela conduit à une erreur de compilation

~~$X \leftarrow A \text{ or } B \text{ and } C$~~

$X \leftarrow (A \text{ or } B) \text{ and } C$


V. Instructions séquentielles

Modélisation d'éléments de logique synchrone

```
process(h,d)
  begin
    if h= '1' then
      q <= d ;
    end if;
  -- mémorisation implicite lorsque la condition est fausse
end process;
```

De quel composant s'agit-il?

 Modélisation d'une *Latch*
(*bascule verrou*)



V. Instructions séquentielles

Modélisation d'éléments de logique synchrone

```
p2: process(h)
begin
  if h'event and h = '1' then
    if raz = '1' then
      q <= '0';
    else
      q <= d;
    end if;
  end if;
-- raz prioritaire
end process;
```

De quel composant s'agit-il?



Modélisation d'une Bascule D FF avec RAZ synchrone

V. Instructions séquentielles

Modélisation d'éléments de logique synchrone

P3: **process(h, raz)**

begin

if raz = '1' **then** -- raz prioritaire

 q <= '0';

elsif h'event **and** h = '1' **then**

 q <= d;

end if;

-- **mémorisation implicite** lorsque

-- la condition est fausse

end process

De quel composant s'agit-il?


Modélisation d'une Bascule D FF
avec **RAZ asynchrone**

V. Applications

Synthèse de compteurs – à chargement parallèle

Compléter avec les fonctions de conversion adéquates
 
```
entity cnt8 is port(  
  clk, rst:      in std_logic;  
  enable, load:  in std_logic;  
  data:          in std_logic_vector(7 downto 0);  
  cnt:           inout std_logic_vector(7 downto 0));  
end cnt8;
```



8 bascules

```
architecture archcnt8 of cnt8 is  
  begin  
    count: process (rst, clk)  
      begin  
        if rst = '1' then  
          cnt <= "00000000";  
        elsif (clk'event and clk='1') then  
          if load = '1' then  
            cnt <= data;  
          elsif enable = '1' then  
            cnt <= cnt + 1;  
          end if;  
        end if;  
      end process count;  
    end archcnt8;
```

V. Applications

Synthèse de compteurs – Solution


V. Applications

Synthèse de compteurs – "Modulo bizarre"

```
if rst = '1' then
    cnt <= zero;
elsif (clk'event and clk='1') then
    if load = '1' then
        cnt <= data;
    elsif enable = '1' then
        if cnt = last_value then
            cnt <= zero;
        else
            cnt <= cnt + 1;
        end if;
    end if;
end if;
```

***Faire un schéma avec
des macro-composants
de cette fonction***

4-bit modulo counter

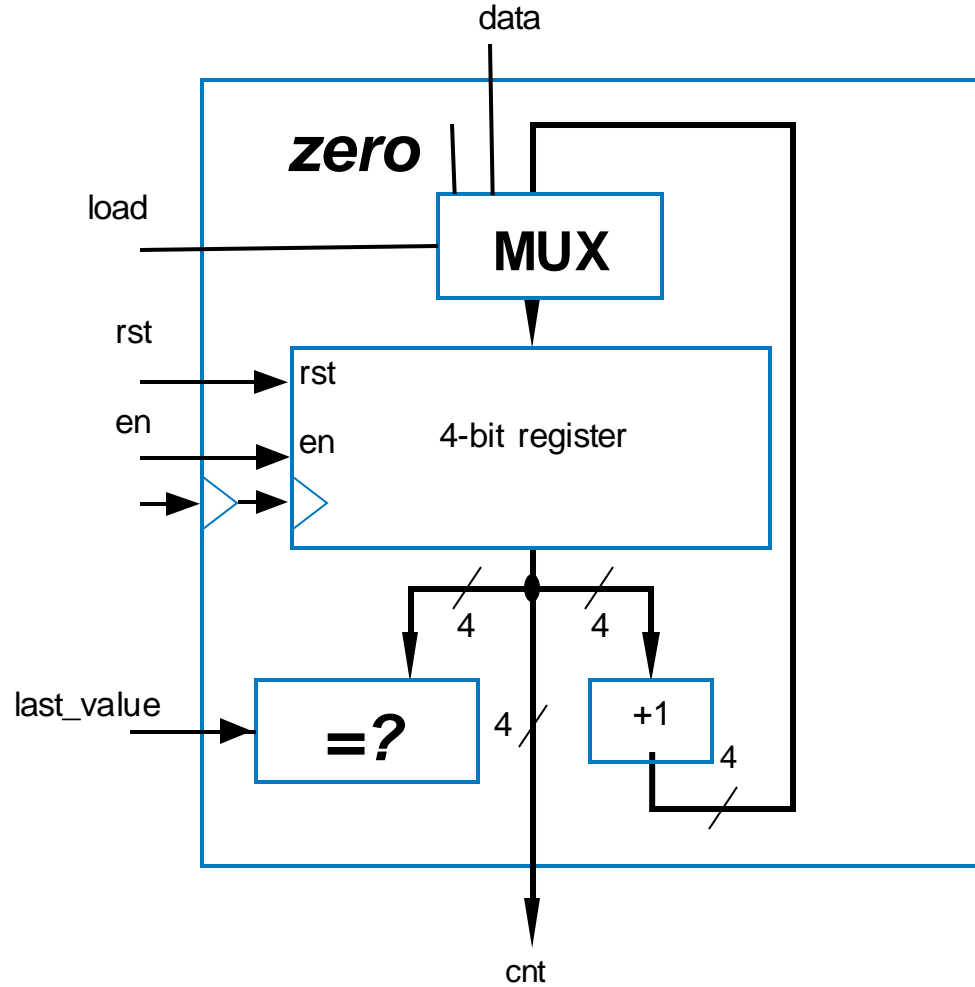

V. Applications

Synthèse de compteurs

Pour les compteurs de petites tailles : Compteur de Johnson

```
signal div_32: std_logic_vector (15 downto 0) := (others => '0');
begin
  process (CLK)
  begin
    if CLK'event and CLK='1' then
      div_32 <= div_32(14 downto 0) & not div_32(15);
    end if;
  end process;
```

Dessiner un schéma équivalent au niveau porte
et expliquer son fonctionnement

Plan de ce chapitre


- I. Introduction
- II. Types
- III. Unités de conception
- IV. Simulations évènementielles
- V. Instructions séquentielles et concurrentes
- **VI. Descriptions structurelles et comportementales**
- VII. Description de la maquette de test
- VIII. Conclusion

VI. Description structurelle

Différence entre comportemental et structurel

Description structurelle

 *Comment est-ce que
la fonction est réalisée*




Description comportementale

*Décrit ce que
la fonction réalise*

VI. Description structurelle

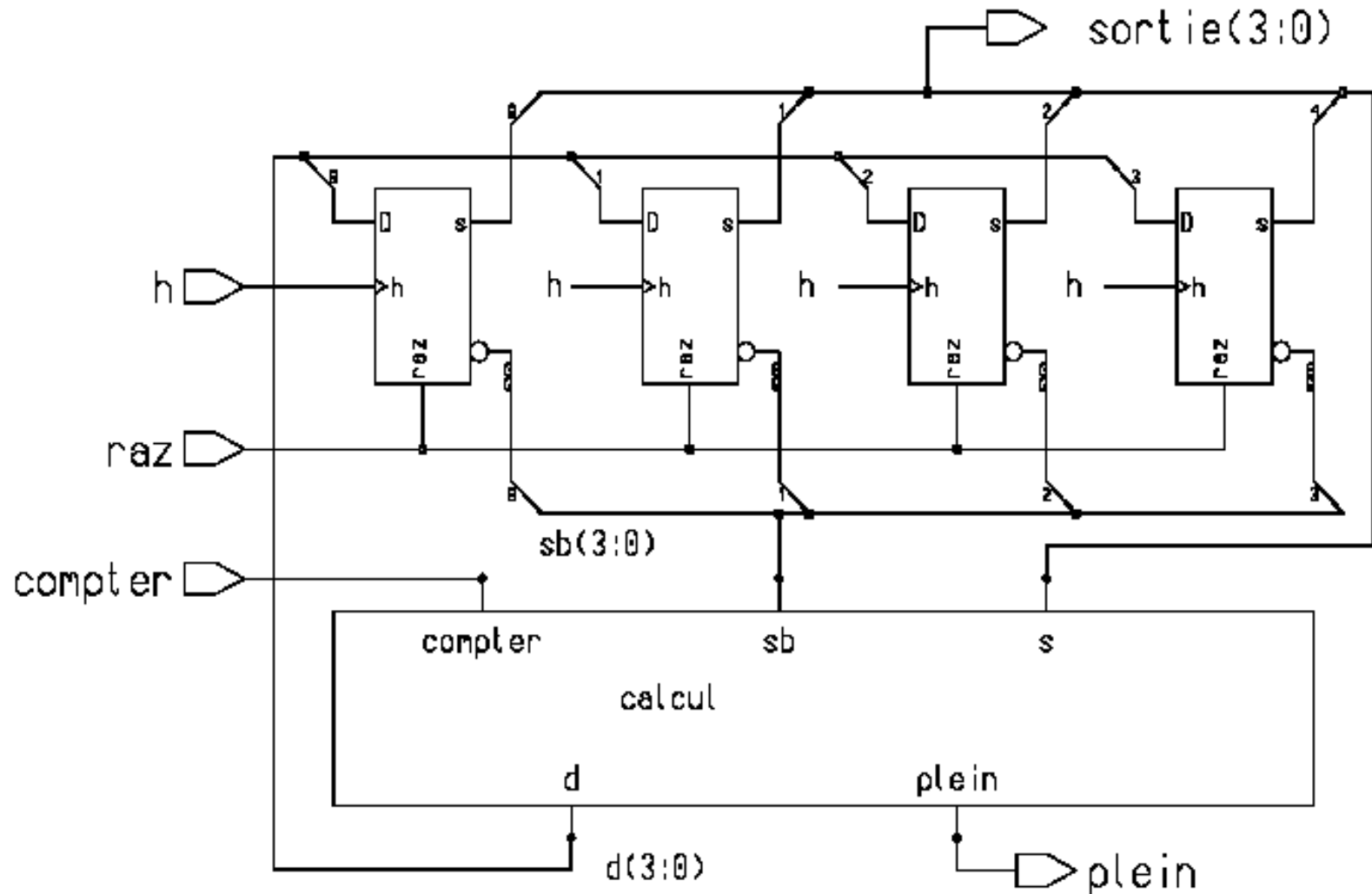Exemple d'un compteur sur 4 bits modulo 10




VI. Description structurelle

 Exemple

- **Compteur 4 bits synchrone avec autorisation de comptage**

```
1 entity compteur4 is  
2     port ( h, raz, compter : in bit;  
3             sortie : out bit_vector( 3 downto 0);  
4             plein : out bit);  
5 end;
```



VI. Description structurelle

Exemple – déclaration 1 & 2

```
6  architecture structure1 of compteur4 is  
7  signal d, s , sb : bit_vector( 3 downto 0);
```

```
10 component bascule  
11     port (h, d, raz : in bit;  
12           s, sb : out bit);  
13 end component;
```

Déclaration des composants



```
15 component calcul  
16     port ( s, sb : in bit_vector( 3 downto 0);  
17           compter : in bit;  
18           d : out bit_vector( 3 downto 0);  
19           plein : out bit);  
20 end component;
```

VI. Description structurelle

Mise en œuvre: déclaration

- **Déclarer tous les composants nécessaires**
 - Dans l'exemple suivant, ligne 10 à 20
- **Déclarer les signaux internes**
 - Ligne 7

VI. Description structurelle

Exemple – instantiation

```
24 begin
25     ba : bascule -- instantiation par position
26     port map ( h, d(3), raz, s(3), sb(3));
27     bb : bascule -- instantiation par dénomination
28     port map ( h => h, d => d(2), raz => raz, s => s(2), sb => sb(2));
29     bc : bascule -- instantiation par position et dénomination
30     port map ( h, d(1), sb => sb(1), s => s(1), raz => raz);
31     bd : bascule -- instantiation par dénomination
32     port map ( sb => sb(0), s => s(0), h => h, d => d(0), raz => raz);

33     combi : calcul
34     port map ( s, sb, compter, d, plein);

35     sortie <= s;
36 end structure1;
```

VI. Description structurelle

Mise en œuvre : instantiation

Créer une instance reposant sur un modèle de composant

- **Instancier** chaque composant en indiquant sa liste de connexions
 - Ligne 26 et suivantes

VI. Description structurelle

- **Description des inter-connexions entre composants**
 - Contient un ou plusieurs composants
(COMPONENT)

Annexe :

Description du composant 'Calcul'


```
1 entity calcul is
2     port (      s, sb      : in bit_vector( 3 downto 0);
3                 compter    : in bit;
4                 d          : out bit_vector( 3 downto 0);
5                 plein      : out bit);
6 end;
7
14 architecture par_10 of calcul is
15     signal pas_compter : bit;
17 begin
18     pas_compter <= not compter;
19     d(3) <= (compter and s(2) and s(1) and s(0))
20     or (s(3) and (sb(0) or pas_compter)) ;
21     d(2) <= (compter and sb(2) and s(1) and s(0))
22     or ( s(2) and (pas_compter or sb(1) or sb(0)));
23     d(1) <= (compter and sb(3) and sb(1) and s(0))
24     or ( s(1) and (pas_compter or sb(0)));
25     d(0) <= compter xor s(0);
26
27     plein <= s(3) and s(0);
28 end ;
```

**Description
comportementale
(sans instantiation)**

 VI. Description structurelle

Configuration d'un projet

- **Lorsque plusieurs architectures d'une même entité existent, que se passe t-il?**



- Sans spécification explicite de la configuration, c'est la dernière architecture analysée dans la bibliothèque WORK qui est utilisée.

⇒ **Comportement aléatoire à éviter!**

VI. Description structurelle

Configuration d'un projet

L'*instanciation directe* permet de :

- préciser l'architecture utilisée**
- éviter de déclarer préalablement le composant**

=> on remplace les lignes 33-34 par :

```
33   combi : entity calcul(par_10)
34   port map ( s, sb, compter, d, plein);
```



" par_10 »

nom de l'architecture à utiliser

VI. Description structurelle

Generate

Dans l'exemple précédent, on peut remplacer les lignes de 25 à 32 par:

```
28      implant : for i in 0 to 3 generate  
29          b : bascule  
30          port map (h, d(i), raz, s(i), sb(i));  
31      end generate;
```

generate permet de réaliser
des instantiations multiples

Plan de ce chapitre


- I. Introduction
- II. Types
- III. Unités de conception
- IV. Simulations évènementielles
- V. Instructions séquentielles et concurrentes
- VI. Descriptions structurelles et comportementales
- **VII. Description de la maquette de test**
- VIII. Conclusion

VII. Description du test

Testbench : " banc de test »

Comment simuler les programmes réalisés?

⇒ En utilisant un **testbench**

 

↖ **Testbench = entité dénuée d'entrées/sorties**

VII. Description du test

Testbench

entity test_compteur4 **is**
end; → Aucun port d'entrée/sortie

architecture tb **of** test_compteur4 **is**

-- déclaration des signaux utiles pour les connexions

signal h, raz, compter , plein : bit;

signal sortie : bit_vector(3 **downto** 0);

begin

-- instantiation directe

c1: **entity** work.compteur4(structure1)

port map(h, raz, compter, sortie, plein);

h <= **not**(h) **after** 10 ns;

compter <= '0', '1' **after** 100 ns;

raz <= '1', '0' **after** 200 ns, '1' **after** 400 ns, '0' **after** 500 ns;

end;

VII. Description du test

Paramètres génériques

- Dans la *spécification de l'entité*, outre les ports de connexion, on peut également **préciser des paramètres "à passer" lors de l'instanciation du composant** : ce sont les paramètres génériques

Ces paramètres sont très utiles car ils permettent de préciser le comportement d'un composant sans modifier son architecture

VII. Description du test

Paramètres génériques

-- spécification de l'entité

entity source **is**

generic (k : integer :=3); —————→ k est un *paramètre générique*


port (a : in integer; b out integer);

end;

-- instantiation d'un composant *source*

l1: source

generic map (k=>2)

 

Pas de ;

port map (entrée, sortie);

VII. Description du test

Paramètres génériques - exemple

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Nbit_adder is
generic(N : integer := 4);
port (
    a,b : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
    ci : in std_logic;
    sum : out std_logic_vector(N-1 downto 0);
    co : out std_logic);
end entity;

architecture arc of Nbit_adder is

component FA
port( A,B,Cin : in std_logic;
      S, Cout : out std_logic);
end component;


signal c :std_logic_vector(N downto 0);
```

***Décrire un additionneur
binaire générique utilisant N***

VI. Description structurelle

 Exercice

Développer une description structurelle d'un registre N bits avec une entrée série DIN et une sortie parallèle $DOUT$ basé sur des composants $FLIPFLOP$



- Sortie : Contenu du registre **DOUT** (N bits).

Plan de ce chapitre

- I. Introduction
- II. Types
- III. Unités de conception
- IV. Simulations évènementielles
- V. Instructions séquentielles et concurrentes
- VI. Descriptions structurelles et comportementales
- VII. Description de la maquette de test
- **VIII. Conclusion**

VIII. Conclusion

- Une bonne description est une **description lisible**
 - **Structurer**
 - **Indenter et commenter vos programmes**
 - **Séparer les parties synchrones des parties combinatoires**
 - **Utiliser des process explicites pour décrire les parties synchrones**
 - **Utiliser des instructions concurrentes pour décrire les parties combinatoires**

VIII. Conclusion

- ***Une manière de savoir si votre code est synthétisable est d'essayer de trouver les équations logiques manuellement. Si vous n'y parvenez pas, alors c'est que votre description est trop abstraite...***