

|   |  |
|---|--|
| <b>Tronc commun 3A - Durée : 90 mn</b><br><br><b>Examen du</b><br><b>Cours EE341</b><br><br><b>NOM :</b>  | <b>1<sup>er</sup> session Année 2011 – 2012</b><br><br><b>Un seul document autorisé :</b><br><b>« VHDL résumé de syntaxe »</b><br><br><b>Calculatrice interdite</b><br><br><b>PRENOM :</b> |
| <p>1 Les points donnés dans l'énoncé entre crochets [X] après chaque question représentent le barème et indiquent le temps à passer en minutes sur chaque question</p> <p>2 La qualité de la rédaction (lisibilité, orthographe) sera prise en compte</p> |  |

## I Partie cours [30/90]

1.0 Dans toute la suite, les entrées et les sorties des entités seront toujours de type *std\_logic* (ou *std\_logic\_vector*). Quelles déclarations (donner le code VHDL) permet d'utiliser ce type. [2]

Conseil : dans la suite il ne sera plus nécessaire de rappeler cette déclaration

1.1 En utilisant uniquement des *std\_logic* (et des *std\_logic\_vector*), écrire la déclaration de l'entité *memory* d'une mémoire dont les ports d'entrée et de sortie sont : [4]

**addr:** 12 bit address input

**wr\_n:** 1-bit write-enable control signal

**oe\_n:** 1-bit output-enable control signal

**data:** 8 bit bidirectional data bus

1.2.1 Soit *a* et *y* deux vecteurs de type *unsigned* ; expliquer à quelle opération arithmétique l'expression suivante peut être assimilée. [4]

**y <= "000" & a(7 downto 3);**

1.2.2 En utilisant l'instruction & précédente, donner entité et architecture VHDL d'un *compteur de Johnson* modulo 16 [14].

Conseils :

- Utiliser une entrée reset synchrone (actif au niveau haut)
- Eviter l'utilisation de ports en mode inout

1.3 A quel composant correspond le code ci-dessous suivant que *b* et *q* sont de simples *std\_logic* ou des vecteurs de *std\_logic* de tailles *n*. Expliquer. [6]

```
process ( a , b)
begin
    if a='1' then
        q <= b ;
    end if ;
end process;
```

## II Partie exercices : [60+2/90]

Les exercices 0, 1, 2 et 3 sont indépendants.

2.0 Compléter en respectant la contrainte suivante l'entité et l'architecture du décodeur combinatoire donné en annexe 1 [10] : Utiliser un signal d'entrée enable *en* pour que quand *en* vaut '1' le décodeur fonctionne normalement et quand *en* vaut '0' la sortie du décodeur reste à « 0000 ».

Conseil : la sortie du décodeur n'est pas x mais par exemple *x\_final*


2.1 Donner la fonction booléenne du signal *even* en fonction de *a(0)*, *a(1)* et *a(2)* décrite ci-dessous [4]? Expliquer son intérêt [2] Quel est le délai maximum entre les entrées et la sortie *even* ? [2]

```

signal p1, p2, p3, p4 : std_logic;
begin
    even <= (p1 or p2) or (p3 or p4) after 20 ns;
    p1 <= (not a(2)) and (not a(1)) and (not a(0)) after 15 ns;
    p2 <= (not a(2)) and a(1) and a(0) after 12 ns;
    p3 <= a(2) and (not a(1)) and a(0) after 12 ns;
    p4 <= a(2) and a(1) and (not a(0)) after 12 ns;
end sop_arch ;

```

 2.2.1 Décrire en VHDL RTL (« synthétisable et sans instanciation de composants ») l'entité et l'architecture correspondant au schéma ci-dessous. [10]



2.2.2 Optionnel (à faire à la fin) : En admettant que les 2 bascules sont initialement à '0', faire un chronogramme faisant apparaître l'horloge et les deux sorties Q0 et Q1. [+2]

Conseil : Pour vous aider à construire ce chronogramme faite aussi apparaître les deux entrées D0 D1 des deux bascules D.

### 2.3 Compteurs modulo m [32]

Attention aux types des signaux utilisés dans les opérations arithmétiques : l'annexe 2 rappelle les fonctions de conversion du paquetage *numeric\_std*.

2.3.1 Décrire en VHDL l'entité *mod10* et l'architecture *rtl* d'un compteur synthétisable modulo 10 comptant de 0 à 9 indéfiniment (le compteur compte de 0 à 9 puis se répète indéfiniment). [16]

Contrainte : utiliser un signal reset *rst* asynchrone pour initialiser le compteur *cpt* à 0.

2.3.2 Combien de bascules seront générées lors de la synthèse de votre compteur mod-10? [4] Combien théoriquement au minimum en faut-il ? Expliquer l'écart éventuel. [2]

2.3.3 Modifier votre code précédent de manière à obtenir un compteur modulo m programmable (mod-m). Pour cela, ajouter une nouvelle entrée *m* à l'entité du compteur précédent et modifier le code de l'architecture [8].

Contrainte : *m* est compris entre 1 et 100

2.3.4 Combien de bascules seront générées lors de la synthèse de votre compteur mod-m ? [4] Combien théoriquement au minimum en faut-il ? [2]

## Annexe 1

-- à compléter [2]

entity decoder4 is

port(

-- à compléter [2]

);

end decoder4;

architecture sel\_arch of decoder4 is

-- à compléter [2]

begin

-- à compléter [4]

- à ne pas modifier :

with s select

x <= "0001" when "00",  
      "0010" when "01",  
      "0100" when "10",  
      "1000" when others;

end sel\_arch;

## Annexe 2

Rappel des fonctions de conversion du paquetage numeric\_std.

