

## TD 1 : Exercices simples de synthèse logique

TD – CE312

### Exercice 1 :

On considère le programme ci-dessous :

1. Compléter le chronogramme Fig 1.1.
2. Dédire de ce programme, par une construction méthodique, un schéma (bascules et portes logiques).

```
entity transitm is
  port (hor, e : in  bit;
        s      : out bit);
end transitm;

architecture quasi_struct of transitm is
  signal qa, qb : bit;
begin

  s <= qa xor qb;

  schem : process(hor)
  begin
    if hor'event and hor = '1' then
      qa <= e;
      qb <= qa;
    end if;
  end process schem;
end quasi_struct;
```

 


Fig 1.1 : Chronogramme à compléter

## Exercice 2 :

On considère le programme ci-dessous :

1. Ce code est-il correct ? Si non, quelle(s) modification(s) apporter ?
2. Compléter le chronogramme Fig 1.3.
3. Dédurre un schéma (bascules et portes logiques) de ce programme ;

```
entity mise_feu is
  port (
    clk : in  bit;
    ina : in  bit;
    maf : out bit);
end mise_feu;

architecture detect of mise_feu is

begin

  sync : process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      maf      <= ina and not maf      ;
    end if;
  end process sync;
end detect;
```

 


Fig 1.3 : Chronogramme à compléter

### Exercice 3 :

On considère la fonction logique de la figure 2.1:

1. Réaliser un chronogramme de test de cette fonction (compléter le chronogramme fig 2.2).
2. Compléter le programme pour réaliser cette fonction ;

 


Fig 2.1 Bloc fonctionnel

```
entity detect is
  port (
    clk : in bit;
    e   : in bit;
    s   : out bit);
end detect;

architecture reg of detect is

begin

end reg;
```

 


Fig 2.2 : Chronogramme à compléter

## Exercice 4 :

On considère l'équation logique ci-dessous :

$$Q_{(t+1)} = \neg(\text{init} \cdot (T \oplus Q_{(t)}))$$

1. Concevoir le schéma de réalisation de cette équation.
2. Concevoir le schéma de réalisation de cette équation avec uniquement des bascule(s) et multiplexeur(s). On pourra s'aider d'une table de vérité. Ce schéma correspond plus précisément à l'implémentation réelle sur un FPGA. Une cellule de FPGA est en effet composée essentiellement d'un réseau de multiplexeurs (LUT : Look-Up Table) suivi d'une bascule.
3. Compléter le code VHDL pour réaliser cette fonction. On utilisera une structure de type 'if...elsif'.
4. Le cahier des charges évolue : il faut transformer le signal init en une commande « actif bas » (si init='0'), de remise à zéro asynchrone.
5. Ajouter une commande de haute impédance « oen » active basse, qui pilote la sortie uniquement lorsque « oen » est actif.

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;

entity basc is
  port (T, clk, init : in  std_logic;
        s              : out std_logic);
end basc;

architecture primitive of basc is
  signal q : std_logic;
begin

end primitive;
```