

<p align="center">Examen CE317</p> <p align="center">Partie matérielle</p> <p align="center">« conception numérique & VHDL »</p>	<p align="center">3^{ème} année 2016-2017 Session 2</p> <p align="center">Durée indicative de la partie : 90 mn</p> <p align="center"><u>Document autorisé : syntaxe VHDL essentielle</u></p> <p align="center">Calculatrice interdite</p>
<p align="center">NOM :</p>	<p align="center">PRENOM :</p>
<p><i>Les points donnés dans l'énoncé entre crochets [X] après chaque question représentent le barème et indiquent le temps à passer en minutes sur chaque question.</i></p> <p><i>Rédigez sur des feuilles séparées les 2 parties de cet examen.</i></p>	

Conception d'un chronomètre [96]

1 Codage d'un compteur modulo 16 [36]

1.1 En utilisant l'entité décrite ci-dessous, codez en VHDL RTL l'architecture d'un compteur modulo 16 sur 4 bits : [12]

- a. Reset synchrone actif sur niveau haut
- b. Comptage des impulsions sur front montant d'horloge
- c. Activation / désactivation du comptage (e.q. enable)
- d. Gestion du débordement (retour à 0 après la valeur maximale)
- e. Témoin de débordement

```
entity compteur_16 is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        rst : in STD_LOGIC;
        enable : in STD_LOGIC;
        deb : out STD_LOGIC;
        out_count : inout STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
        );
end compteur_N;
```

1.2 Codez un testbench simple permettant de vérifier le fonctionnement de votre compteur modulo 16 [12].

1.3 Réalisez manuellement les chronogrammes de toutes les entrées/sorties et valeurs internes de votre compteur modulo 16 que vous obtiendrez en simulant votre testbench précédent [12].

2 Codage d'un compteur modulo N [24]

2.1 En utilisant l'entité décrite ci-dessous, codez en VHDL RTL un compteur modulo N respectant les spécifications ci-dessous : [12]

- a. Reset synchrone actif sur niveau haut
- b. Comptage des impulsions sur front montant d'horloge
- c. Activation / désactivation du comptage (e.q. enable)
- d. Gestion du débordement (retour à 0)
- e. Témoin de débordement
- f. **N paramétrable sous forme de deux generics : un paramètre C_NB_BIT_COUNTER pour la profondeur du compteur, un paramètre pour la valeur du modulo N C_MODULO.**

```


entity compteur_N is
  Generic (
    C_NB_BIT_COUNTER    : integer := 4;
    C_MODULO             : integer := 10
  );
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        rst : in STD_LOGIC;
        enable : in STD_LOGIC;
        deb : out STD_LOGIC;
        out_count : inout STD_LOGIC_VECTOR (C_NB_BIT_COUNTER - 1 downto 0)
  );
end compteur_N;

```

2.2 Codez un testbench permettant de vérifier le fonctionnement de votre compteur modulo N pour N=10 (c'est-à-dire avec C_NB_BIT_COUNTER=4 et C_MODULO=10) [12]

3 Architecture du chronomètre [36]

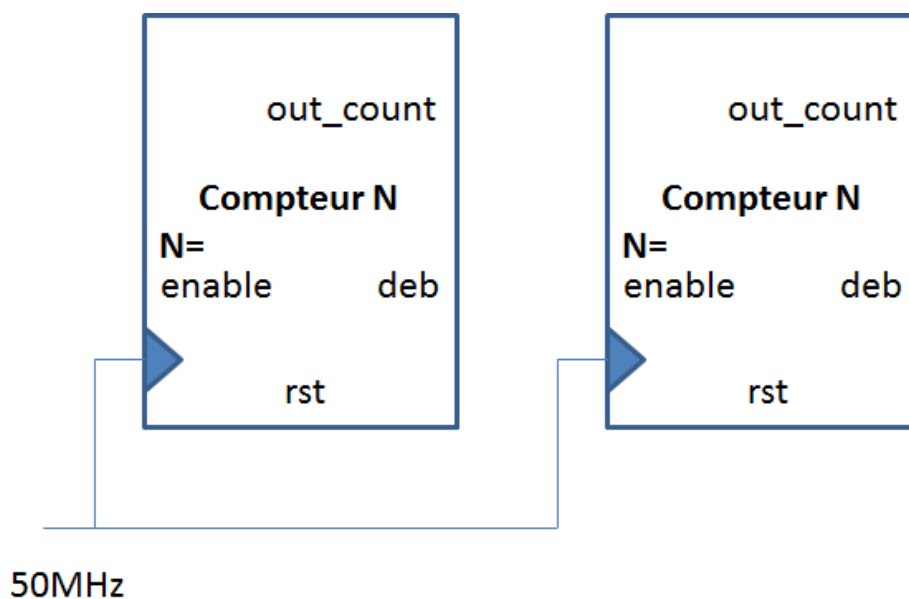1.1 Complétez le schéma ci-dessous représentant l'architecture du chronomètre « secondes / minutes » basée sur deux compteurs modulo N et d'une horloge système (commandant ces 2 compteurs) à 50MHz [12].



Remarque : Pensez à bien indiquer les valeurs des modulus N des différents compteurs.

1.2 Combien de bascules D seront nécessaires afin d'implémenter cette architecture ? [12]

1.3 Codez l'architecture du chronomètre en instanciant les compteurs modulo N comme représenté dans la figure précédente [12].